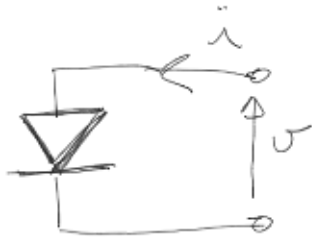


## Lezione 32

### RESISTORE NON LINEARE


$$v = f(i) \quad \text{dove } f \text{ è NON LINEARE}$$
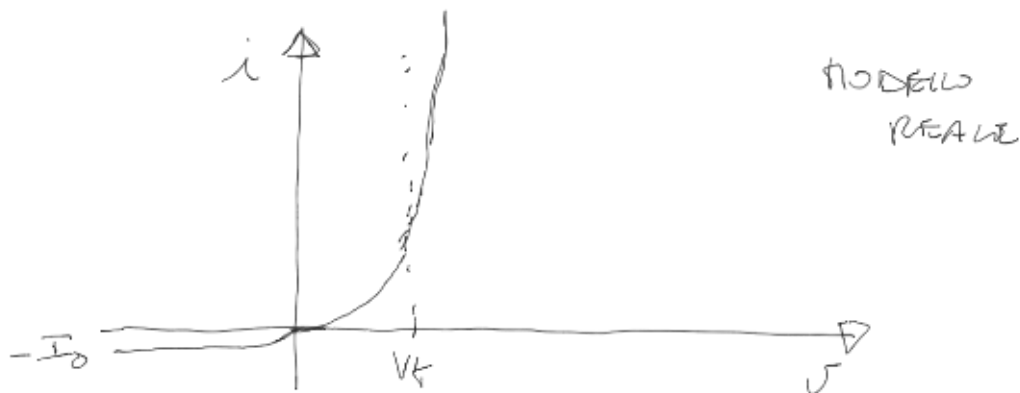
### IL DIODO



$$i = g(v) \quad \text{NON LINEARE}$$

$$i = I_0 \left[ e^{\frac{v}{V_T}} - 1 \right]$$





$V_T$  TENSIONE DI SOGLIA ( $\approx 0,6 \text{ V}$ )

$I_0$  CORRENTE INVERSA DI SATURAZIONE ( $\approx \text{mA}$ )


PER  $v > 0 \rightarrow$  POLARIZZAZIONE DIRETTA

PER  $v < 0 \rightarrow$  " " INVERSA


DIODO IDEALE

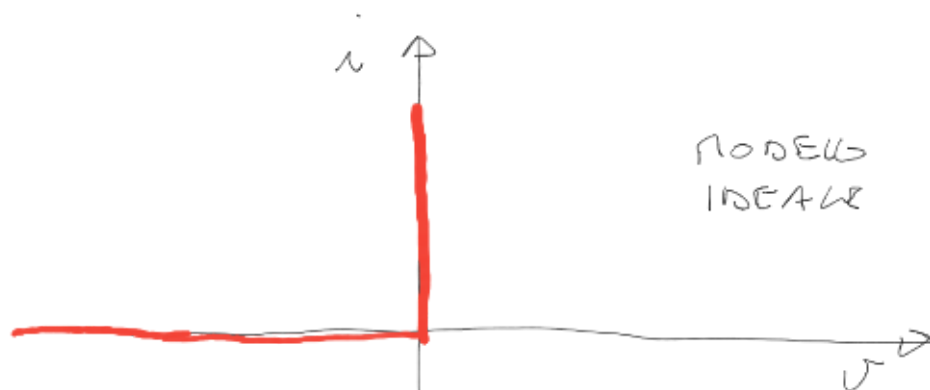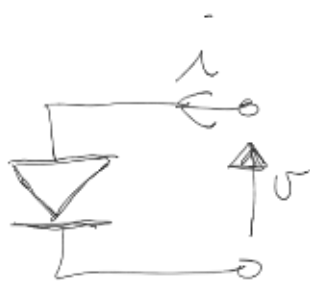


CIRCUITO-APERTO  
(POL. INVERSA)

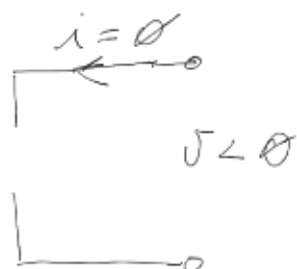

CORTO-CIRCUITO  
(POL. DIRETTA)

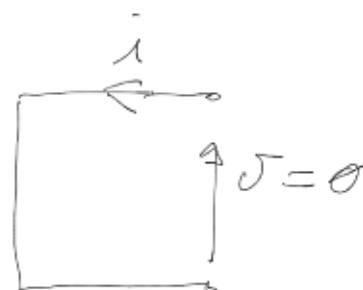

## TRANSISTORE

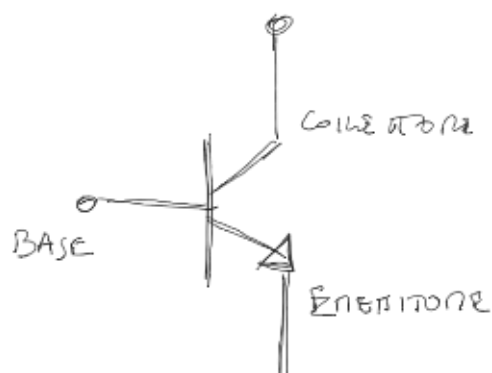


TRANSISTORE  
BIPOLARE


⊙

LO UTILIZZEREMO COME INTERRUTTORE PILOTATO:

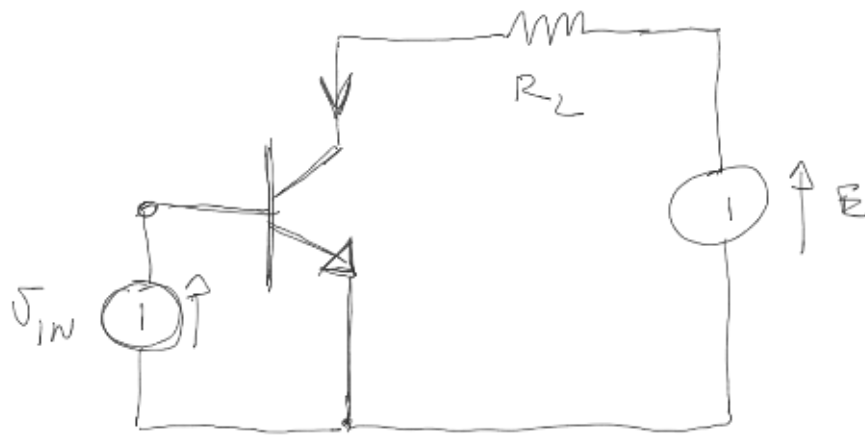ZONA DI INTERDIZIONE (OFF)  
ZONA DI SATURAZIONE (ON)



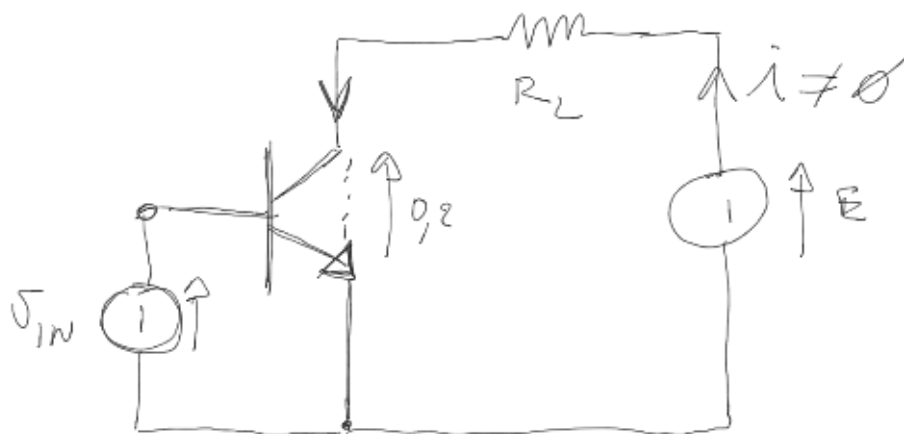SE  $V_{IN} \geq 0,6V$  (TENSIONE DI SOGLIA)  $\rightarrow$  ON



SE  $V_{IN} < 0,6V$  (TENSIONE DI INTERDIZIONE)  $\rightarrow$  OFF

