
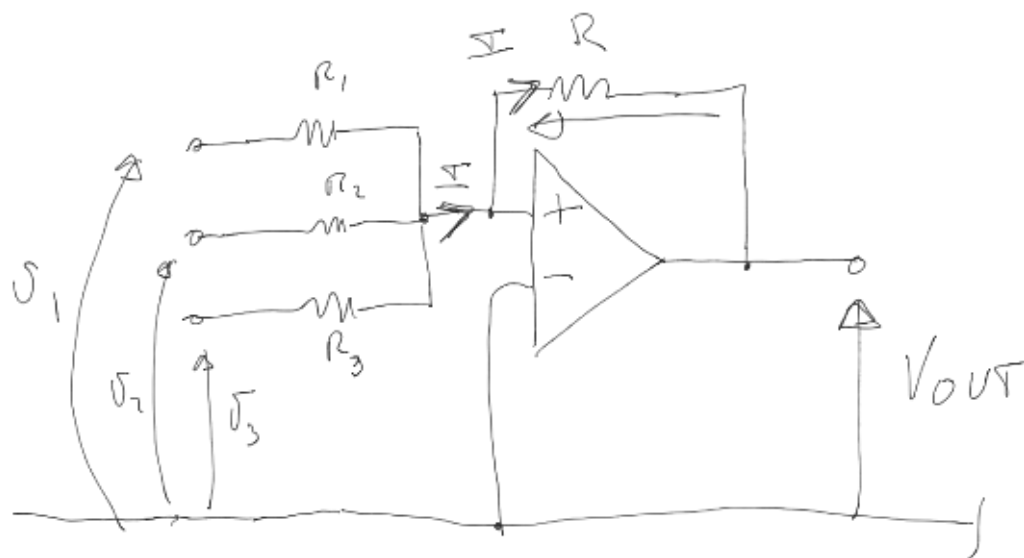


## Lezione 41

### Amp. op. config. sommatore

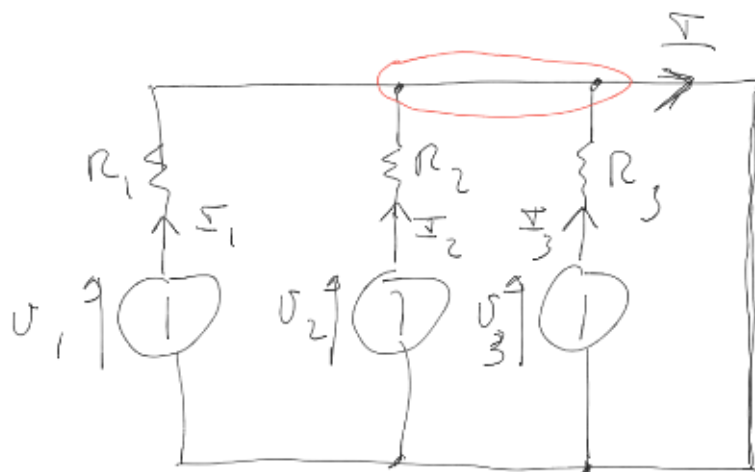

$$V_{OUT} = -RI$$



$$I = I_1 + I_2 + I_3$$



$$I_3 = \frac{V_3}{R_3}$$

$$\underline{V} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3}$$

$$V_{OUT} = -R \left[ \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right]$$

CEVA ELEMENTARE DI MEMORIA (SINGLE BIT)

