
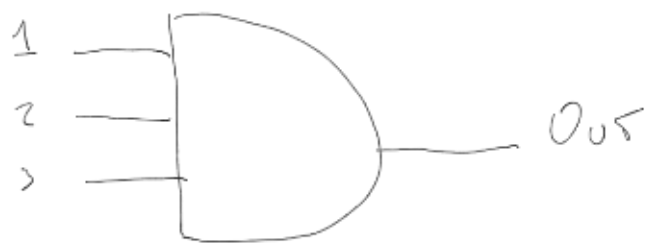


Lezione 40

Porta logica AND

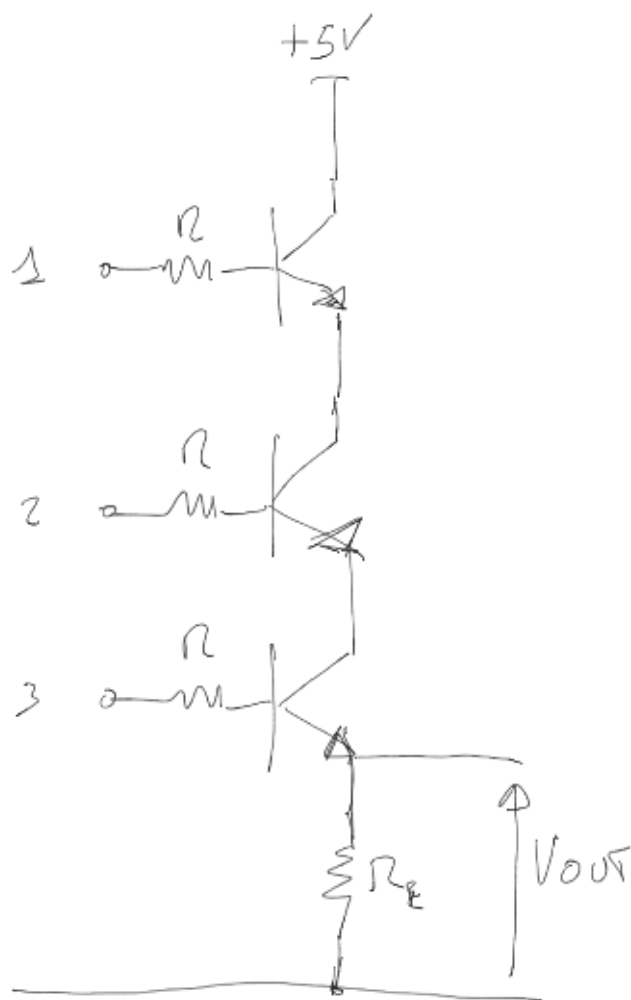

1	2	3	OUT
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



Porta logica OR



1	2	3	OUT
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

0	1	0		1
0	1	1		1
1	0	0		1
1	0	1		1
1	1	0		1
1	1	1		1

