
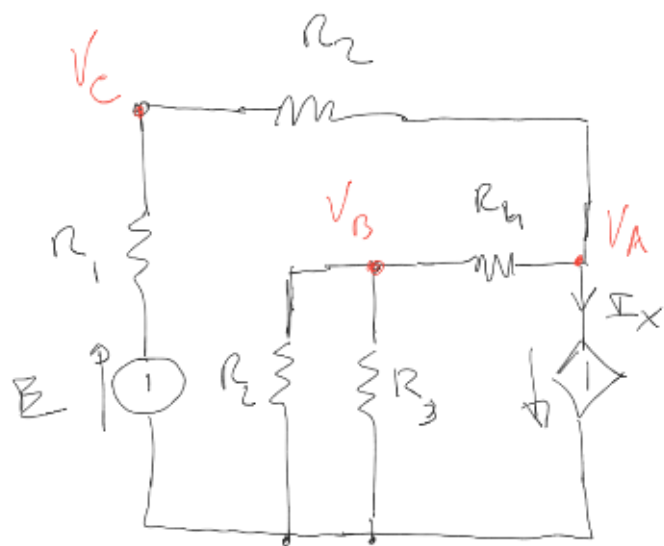


Lezione 38

GEN. CORRENTE HOWLAND

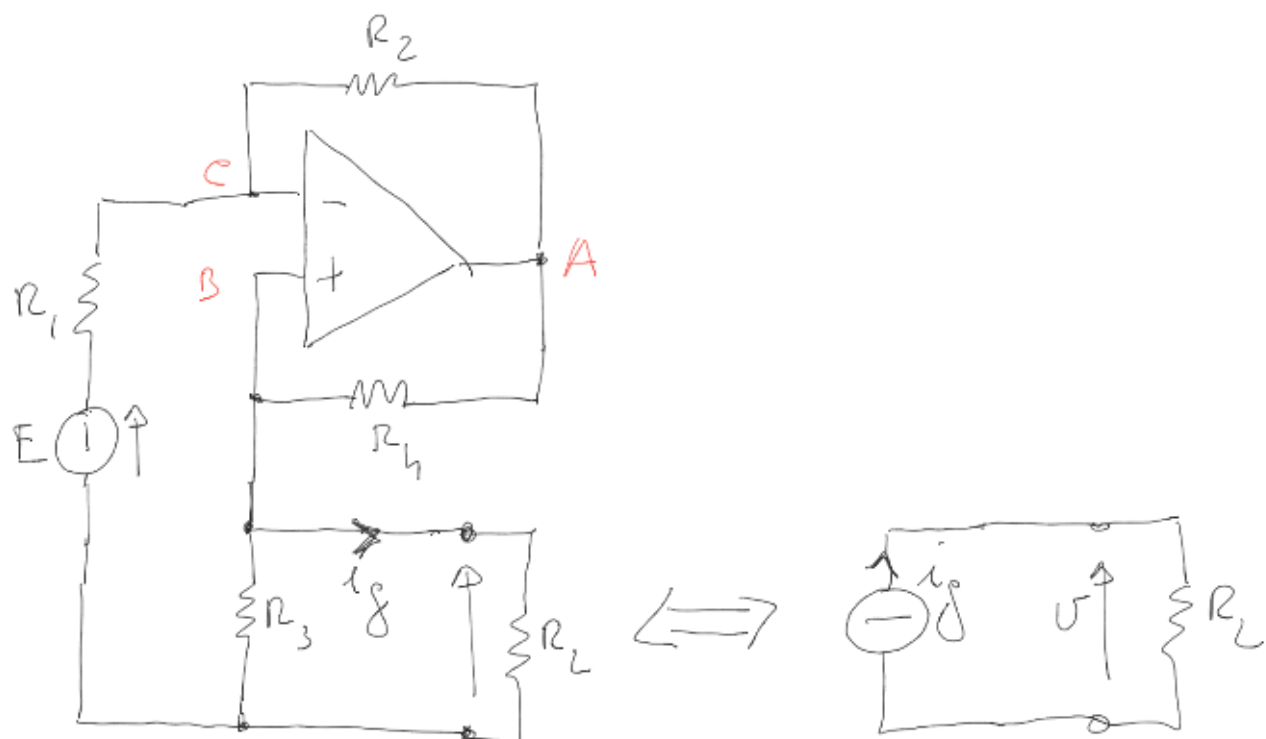

$$\begin{matrix} A \\ B \end{matrix} \begin{bmatrix} A & B & C \\ \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_h} & -\frac{1}{R_h} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_h} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_X \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_2} & 0 & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \end{bmatrix} V_C = \begin{bmatrix} \frac{E}{R_1} \end{bmatrix}$$

$$V_B = \frac{-E}{\frac{R_1 R_4}{R_L R_2} + \frac{R_1 R_4}{R_3 R_2} - 1}$$

IPOTESI: $\boxed{R_1 R_3 = R_2 R_3}$

$$V_B = \frac{-E}{\cancel{\frac{R_1 R_4}{R_L R_2}} + \frac{\cancel{R_1 R_4}}{\cancel{R_3 R_2}} - 1}$$

$\cancel{1}$

$$V_B = \frac{-E}{\frac{R_3}{R_L}}$$



$$V_B = - \frac{R_L E}{R_3}$$

V_B dipende da R_L

$$\boxed{i_o = \frac{V_B}{R} = - \frac{E}{R}}$$

$$\left[\quad \quad R_L \quad \quad K_3 \quad \right]$$

SATURAZIONE di un AMP. OP.

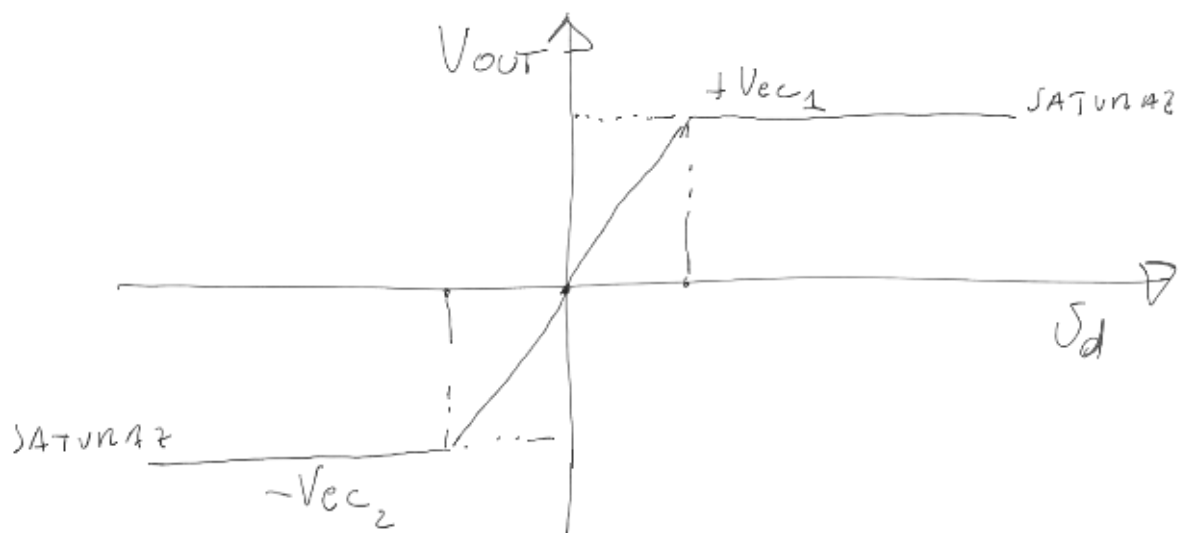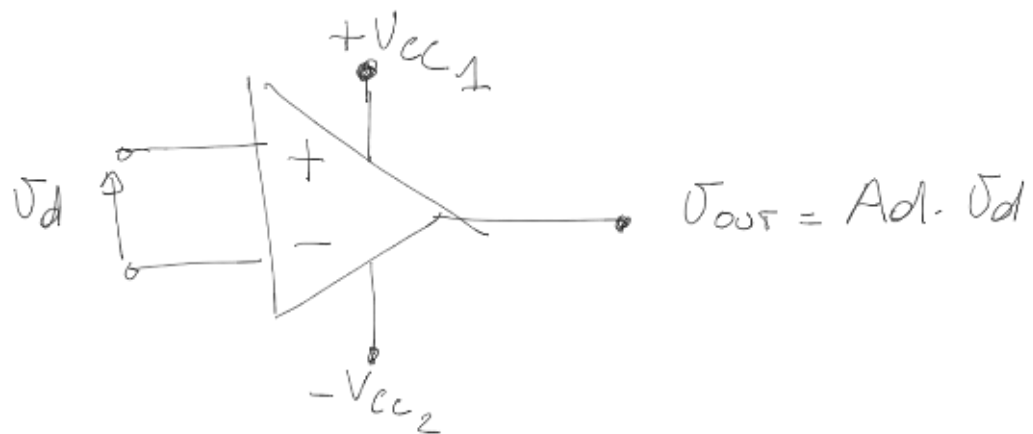

$$V_{out} = V_A = -E \frac{(R_L R_3 + R_4 R_3 + R_4 R_L)}{R_3^2}$$

$$|V_A| < V_{sat} = 10V \text{ (Anfrendin)}$$


$|A_v| = V_{out} - V_{in}$ (risultato)

$$R_L^* = \frac{1}{R_3 + R_4} \left(10 \cdot \frac{R_2^2}{|E|} - R_3 R_4 \right)$$

(VALORE PASSIVO DEL CARICO)

→

APP. OP. COME BUFFER

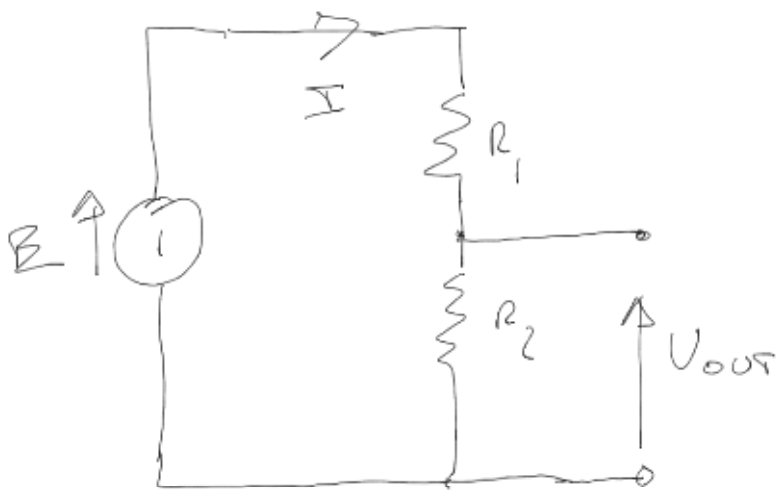

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2} \Rightarrow V_{out} = R_2 I = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$$

