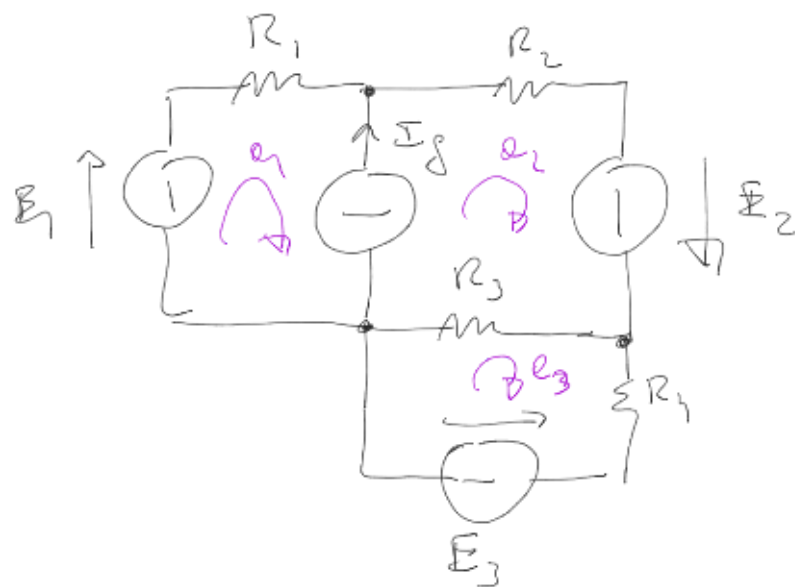


## Lezione 18



Metodo degli Anelli

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} R_1 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 + R_3 & -R_3 \\ 0 & -R_3 & R_3 + R_1 \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{bmatrix} I_{e1} \\ I_{e2} \\ I_{e3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 - V_g \\ V_g + E_2 \\ -E_3 \end{bmatrix}$$

Eq. di vincolo:  $I_g = I_{e2} - I_{e1}$

o sfruttando  $I_{e2} = I_g + I_{e1}$

o sfruttando  $I_{e1} = I_{e2} - I_g$


$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} R_1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{bmatrix} I_{e2} - I_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 - V_g \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & R_2 + R_3 & -R_3 \\ 0 & -R_3 & R_3 + R_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta e_2 \\ \Delta e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_g + E_2 \\ -E_3 \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\text{INCOGN}} \Delta e_2 = \underbrace{\begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\text{SERVIZIO NUDO}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ R_2 + R_3 \\ -R_3 \end{bmatrix}}_{\text{INCOGN}} \Delta e_2 + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -R_3 \\ R_3 + R_4 \end{bmatrix}}_{\text{INCOGN}} \Delta e_3 = \underbrace{\begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ -E_3 \end{bmatrix}}_{\text{SERVIZIO NUDO}} + \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\text{INCOGN}} V_g$$


$$\begin{bmatrix} R_1 & 0 & 1 \\ R_2 + R_3 & -R_3 & -1 \\ -R_3 & R_3 + R_4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta e_2 \\ \Delta e_3 \\ V_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 + R_1 \Delta e_2 \\ E_2 \\ -E_3 \end{bmatrix}$$

—

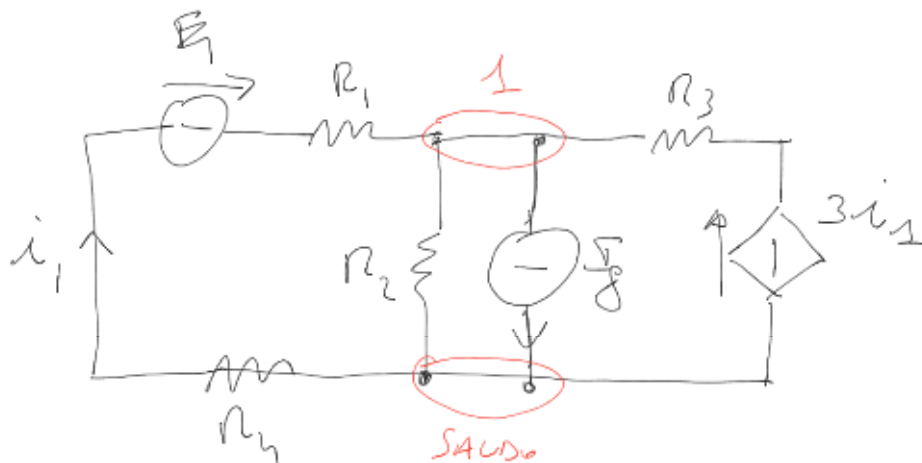

METODO DEI NODI

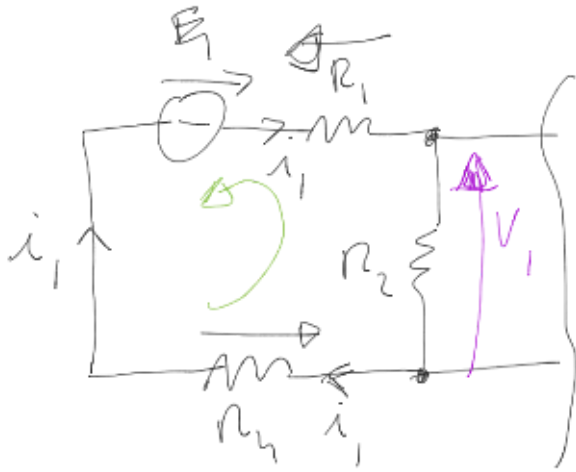
$$\left[ \frac{1}{n_1 + n_4} + \frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} \right] [V_1] = \left[ \frac{E_1}{n_1 + n_4} - E_g + \frac{3x_1}{n_3} \right]$$




$$V_2 + R_1 i_1 - E_1 + R_2 i_2 = 0 \quad E_0 \text{ in VINGLO}$$

o SFRUTTO  $V_i = E_i - (R_i + R_f)A_i$
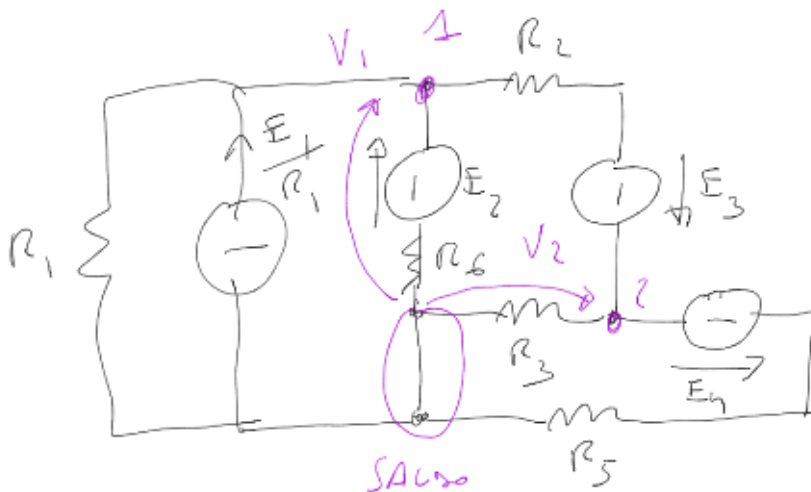
$$\circ \text{ SF AUTO} \quad l_1 = \frac{E_i - V_i}{n_i + n_y}$$



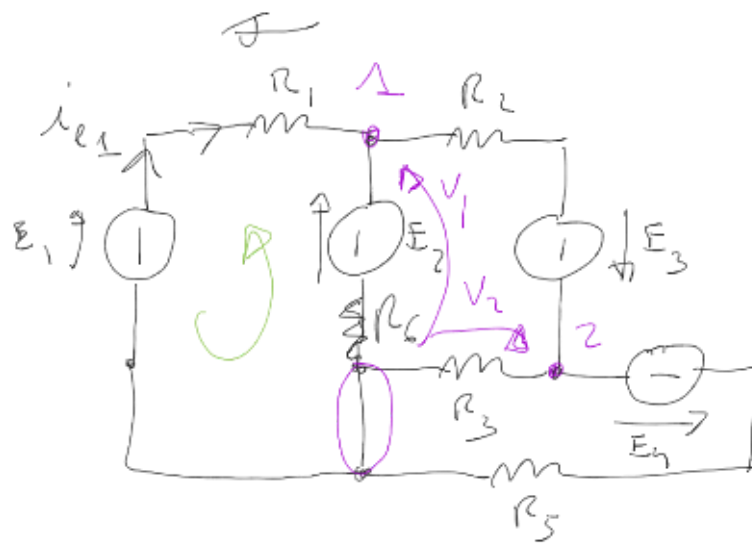


ORIGINALE

$$i_{e1} = ?$$

$$+V_1 + R_1 i_{e1} - E_1 = 0$$

$$i_{e1} = \frac{E_1 - V_1}{R_1}$$

||

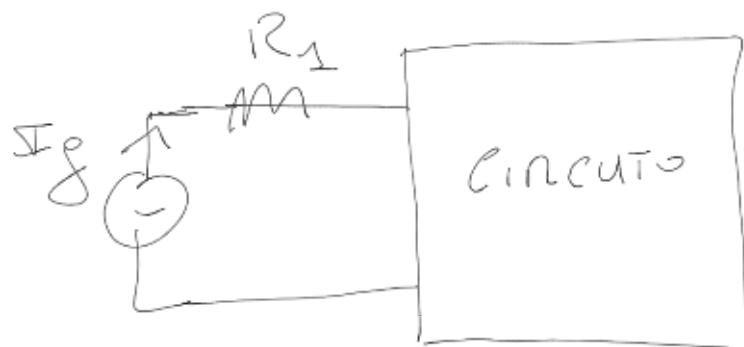


CALCOLARE  
LA POTENZA  
SUL GENERATORE  
 $P_g$



$$P_g \neq V_1 \cdot I_g$$

$$I_g = V_g \cdot Y_g$$

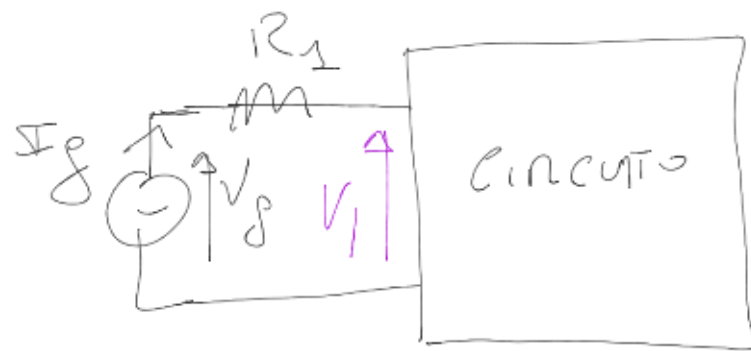

$$V_g - R_1 I_g - V_1 = 0 \quad V_g = V_1 + R_1 I_g$$

$$P_g = V_g I_g = (V_1 + R_1 I_g) I_g$$