

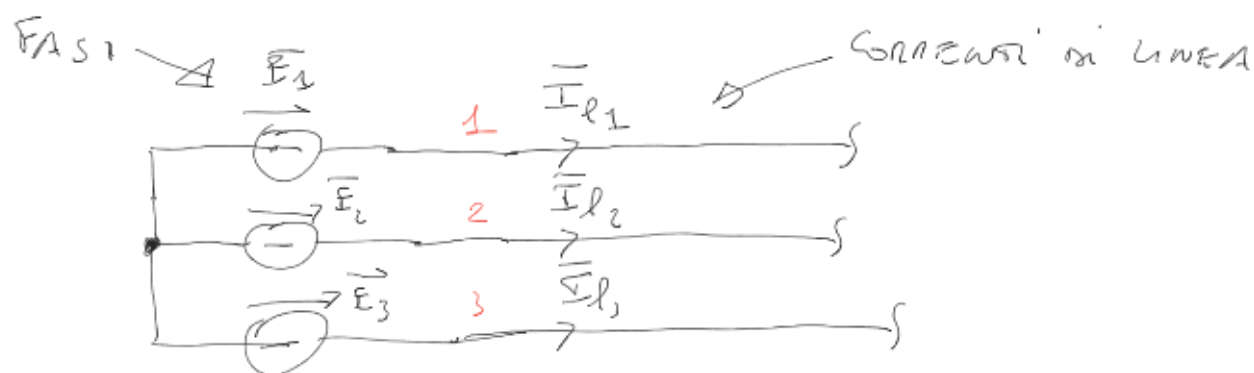


## Lezione 28


### SISTEMI TRIFASE

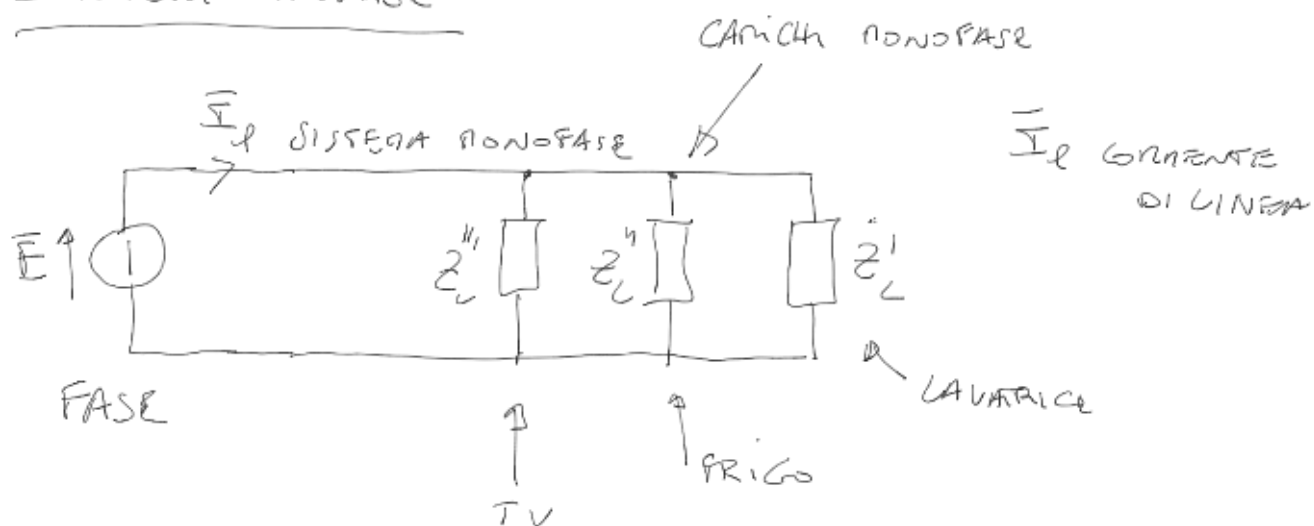


GENERATORE TRIFASE  
(STELLA)

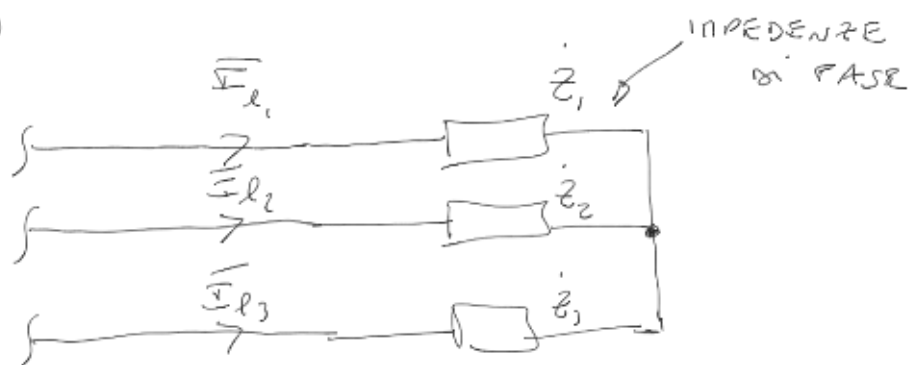

CARICO TRIFASE  
(STELLA)

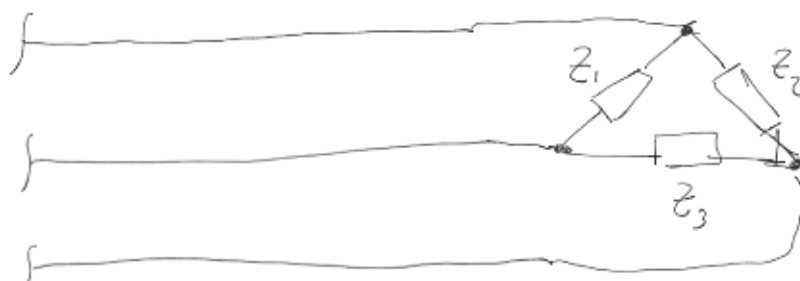

CARICO TRIFASE  
(TRIANGOLO)

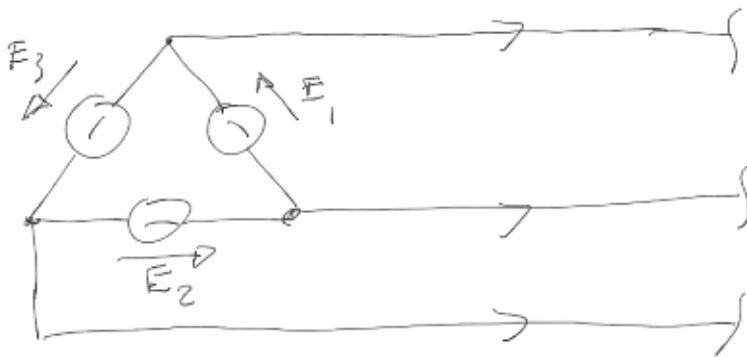

GENERATORE TRIFASE  
(TRIANGOLO)

ESERCIZIO



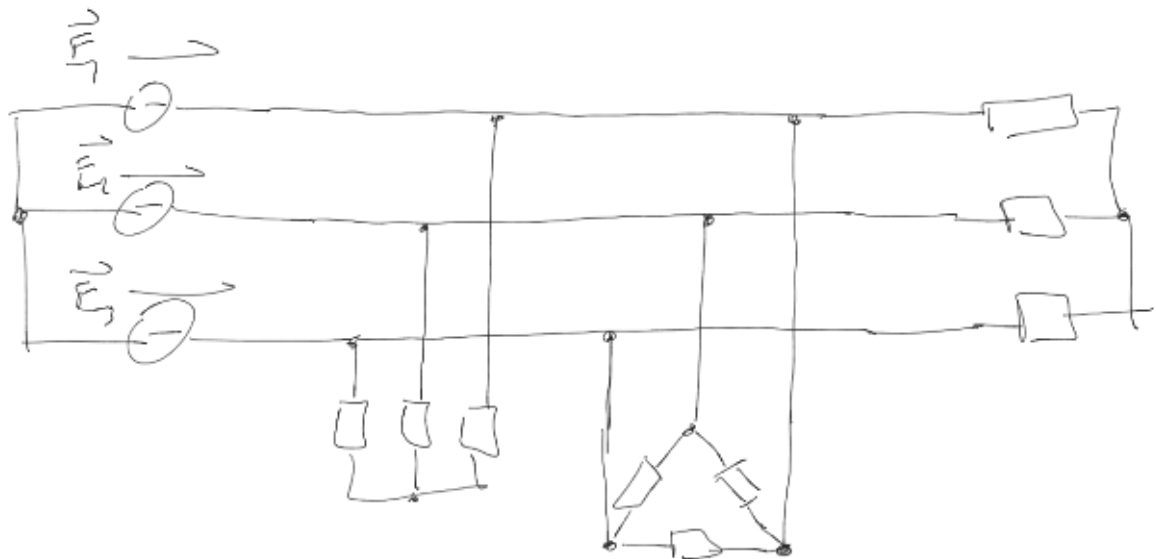



DIAGRAMMA FASORIALE DI UN GENERICO GENERATORE  
TRIFASE

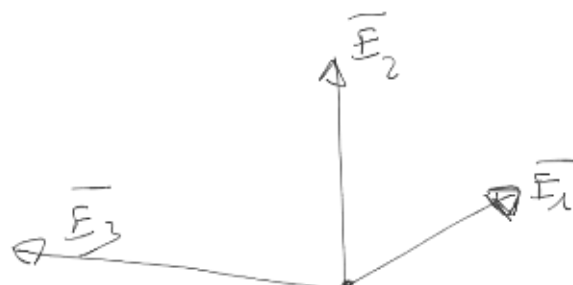

GENER. TRIFASE SINDRUGO;

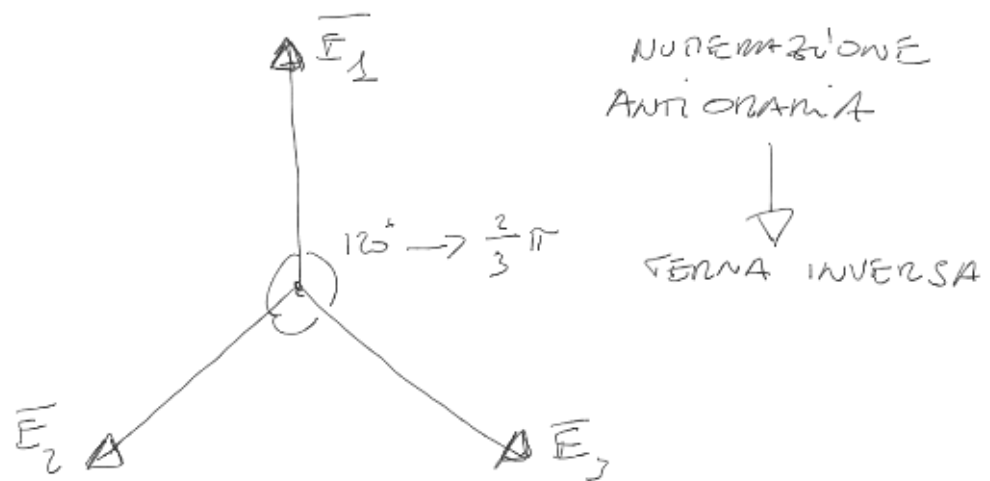

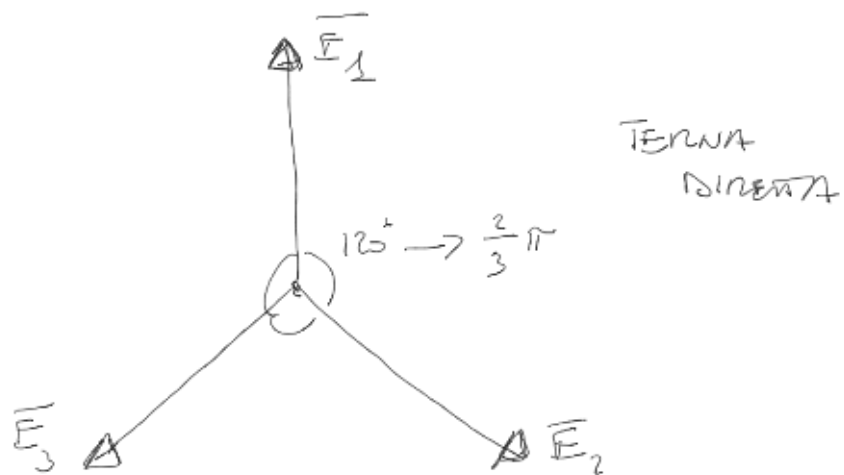MODULI UGUALI E SFASAMENTO DI  $120^\circ \left(\frac{2}{3}\pi\right)$



LE RISPETTIVE ESPRESSIONI SONO:

$$\left. \begin{aligned} \bar{E}_1 &= E_m e^{j\varphi} \\ \bar{E}_2 &= E_m e^{j(\varphi + \frac{2}{3}\pi)} \\ \bar{E}_3 &= E_m e^{j(\varphi + \frac{4}{3}\pi)} \end{aligned} \right\} \text{TERNA SINDRUGA INVERSA}$$

$$\left. \begin{aligned} \bar{E}_1 &= E_H e^{j\varphi} \\ \bar{E}_2 &= E_H e^{j(\varphi - \frac{2}{3}\pi)} \\ \bar{E}_3 &= E_H e^{j(\varphi - \frac{4}{3}\pi)} \end{aligned} \right\} \text{TERNA SINCRONICA BINEUTRA}$$

### OSSERVAZIONE

IN UNA TERNA DI TENSIONI SINCRONICHE HO CHE:

$$\boxed{\bar{E}_1 + \bar{E}_2 + \bar{E}_3 = 0}$$

QUINDI ANCHE NEL DOMINIO DEL TEMPO SE  
 $i_1(t) \rightarrow \bar{E}_1$ ,  $i_2(t) \rightarrow \bar{E}_2$ ,  $i_3(t) \rightarrow \bar{E}_3$   
 SI HA:

$$\boxed{i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) = 0}$$

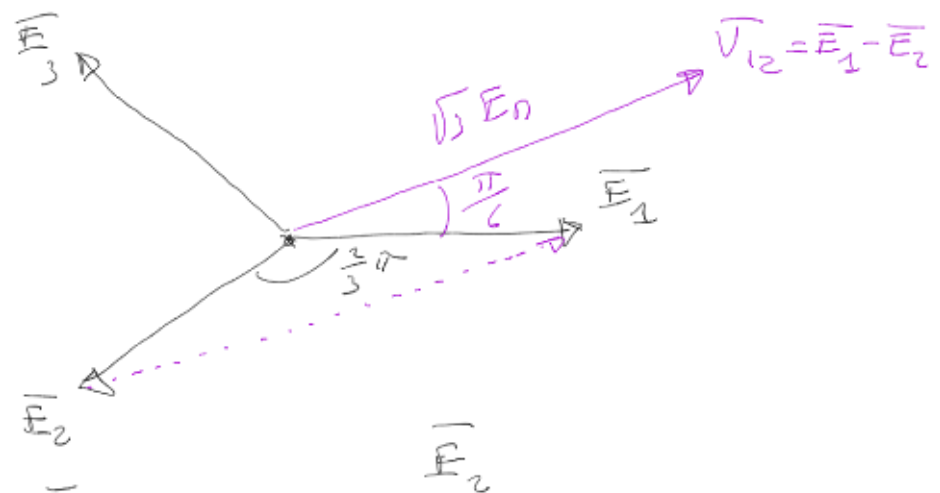
### DEFINIZIONE DI TENSIONE CONCATENATA





$$\left. \begin{aligned} \bar{V}_{12} &= \bar{E}_1 - \bar{E}_2 \\ \bar{V}_{23} &= \bar{E}_2 - \bar{E}_3 \\ \bar{V}_{31} &= \bar{E}_3 - \bar{E}_1 \end{aligned} \right\} \text{TENSIONI CONCATENATE}$$

Relazione tra tensioni di fase e tensioni concatenate in una terna simmetrica;



$$\bar{V}_{12} = \bar{E}_1 - \bar{E}_2 = E_H - E_H \left[ \underbrace{\cos\left(-\frac{2}{3}\pi\right)}_{-\frac{1}{2}} + j \underbrace{\sin\left(-\frac{2}{3}\pi\right)}_{-\frac{\sqrt{3}}{2}} \right]$$

$$\bar{V}_{12} = E_H \left( 1 + \frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{3}{2} E_H + j \frac{\sqrt{3}}{2} E_H$$



$$|\bar{V}_{12}| = \sqrt{\frac{9}{4} E_H^2 + \frac{3}{4} E_H^2} = \sqrt{3} E_H$$

$$\arg(\bar{V}_{12}) = \arg\left(\frac{\frac{\sqrt{3}}{2} E_{fn}}{\frac{3}{2} E_{fn}}\right) = \arg\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

$$\arg(\bar{V}_{12}) = \frac{\pi}{6} (30^\circ)$$
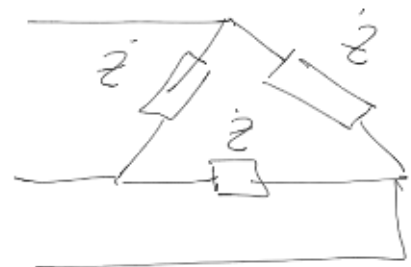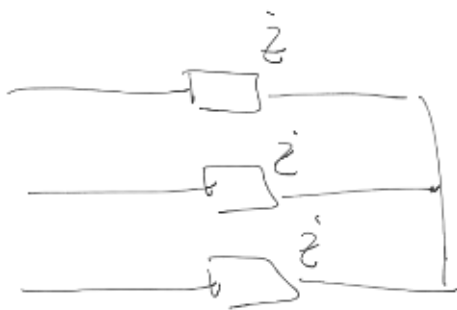
## CARICO TRIFASE EQUILIBRATO


UN CARICO TRIFASE SI DICE EQUILIBRATO QUANDO LE TRE IMPEDENZE SONO UGUALI



CARICHI EQUILIBRATI

UN SISTEMA TRIFASE SI DICE SIMMETRICO ED EQUILIBRATO SE IL GENERATORE  $\bar{E}$  SIMMETRICO E IL CARICO EQUILIBRATO.

## UNICITÀ DEL CENTRO STELLA

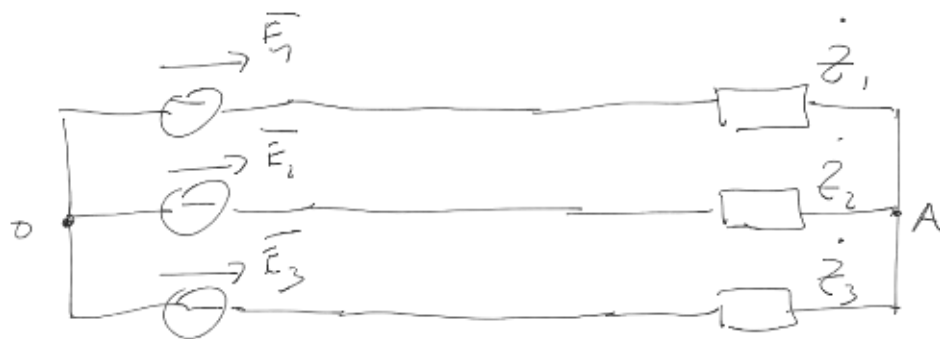

USANDO IL METODO DEI NODI PER CALCOLARE  $V_{A0}$ . USO O COME NODO DI SALDO E SCRIVO:

$$[\dot{Y}_1 + \dot{Y}_2 + \dot{Y}_3][\bar{V}_A] = [\dot{Y}_1 \bar{E}_1 + \dot{Y}_2 \bar{E}_2 + \dot{Y}_3 \bar{E}_3]$$

$$\bar{V}_A = \frac{[\dot{Y}_1 \bar{E}_1 + \dot{Y}_2 \bar{E}_2 + \dot{Y}_3 \bar{E}_3]}{[\dot{Y}_1 + \dot{Y}_2 + \dot{Y}_3]}$$

SE IL SISTEMA È SIMMETRICO ED EQUILIBRATO AVRÒ:

$$\bar{V}_A = \frac{[\dot{Y}_1 \bar{E}_1 + \dot{Y}_2 \bar{E}_2 + \dot{Y}_3 \bar{E}_3]}{[\dot{Y}_1 + \dot{Y}_2 + \dot{Y}_3]} = \frac{\cancel{Y}[\bar{E}_1 + \bar{E}_2 + \bar{E}_3]}{3\cancel{Y}}$$

$$\bar{V}_A = \frac{\overbrace{[\bar{E}_1 + \bar{E}_2 + \bar{E}_3]}^{\emptyset}}{3} = \emptyset$$

SISTEMA SIMMETRICO ED EQUILIBRATO

