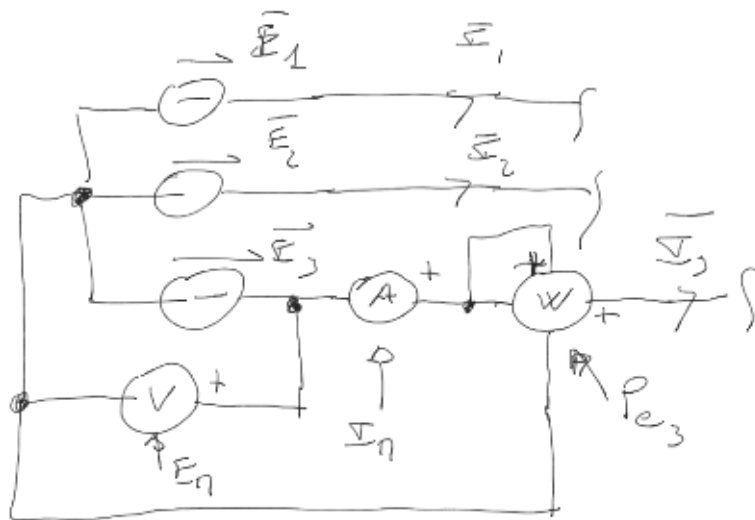


## Lezione 31

MISURA DELLA POTENZA DEI SISTEMI TRIFASE  
SIMMETRICI ED EQUILIBRATI



$$\overline{P} = \underbrace{\frac{3}{2} E_n I_n \cos \varphi}_{P_e} + \underbrace{j \frac{3}{2} E_n I_n \sin \varphi}_Q$$

$\varphi$  È LO SFASAMENTO (in ogni fase)

$$P_{e3} = \frac{1}{2} E_n I_n \cos \varphi$$

$$\cos \varphi = \frac{P_{e3}}{\frac{1}{2} E_n I_n}$$

VOLENDO CONGIUNGERE  $\varphi$  HO CHE:

$$\varphi = \pm \arccos\left(\frac{P_{e3}}{\frac{1}{2} E_n I_n}\right)$$

$$- \frac{1}{2} E_n \Sigma_n /$$

Quindi CALCOLO IL VALORE DELLA POTENZA REATTIVA A DEPENDO DEL SEGNO:

$$Q = \pm \frac{3}{2} E_n \Sigma_n \sin \varphi$$

Quindi CON QUESTA PROCEDURA NON SONO IN GRADO DI CONOSCERE LA NATURA DEI CARICHI.

### INSERZIONE ARON

È POSSIBILE MISURARE LA POTENZA DIRETTAMENTE SUI CAVI DELLA LINEA TRIFASE


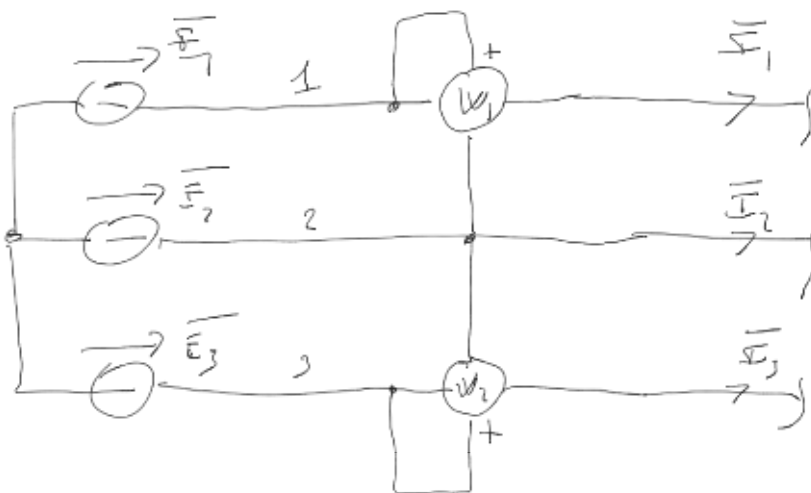


DIAGRAMMA FASORIALE:

$$\vec{V}_{12}$$

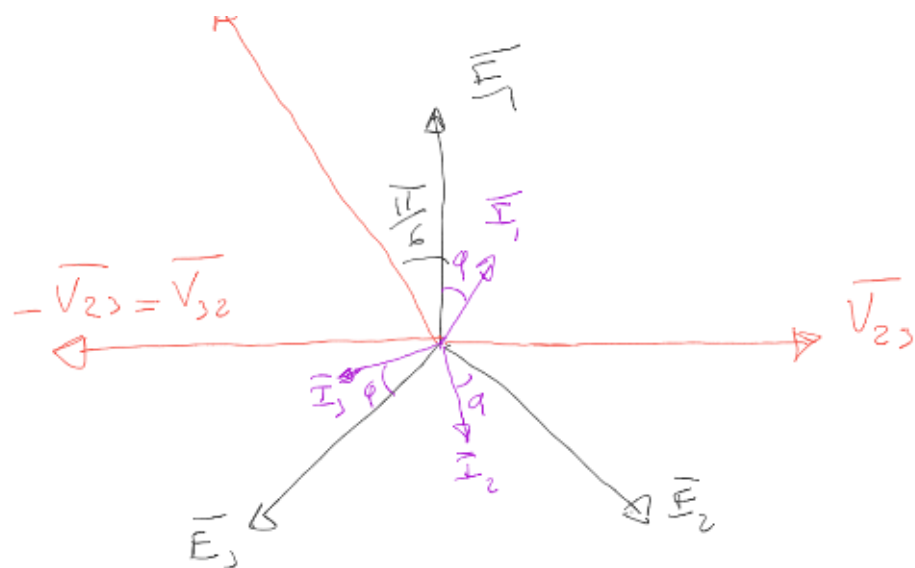

$$\bar{P} = \frac{1}{2} \bar{V} \cdot \bar{I}^* = \frac{1}{2} V_n I_n \cos \varphi + j \frac{1}{2} V_n I_n \sin \varphi$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{P_e}$

$$P_{e1} = R_E \left[ \frac{1}{2} \bar{V}_{12} \cdot \bar{I}_1^* \right] = \frac{1}{2} V_n I_n \cos \left( \varphi + \frac{\pi}{6} \right)$$

$$P_{e2} = R_E \left[ \frac{1}{2} \bar{V}_{32} \cdot \bar{I}_2^* \right] = \frac{1}{2} V_n I_n \cos \left( \frac{\pi}{6} - \varphi \right)$$

$$P_{e2} = \frac{1}{2} V_n I_n \cos \left( \varphi - \frac{\pi}{6} \right)$$

$$P_{e1} + P_{e2} = \frac{1}{2} V_n I_n \cos \left( \varphi + \frac{\pi}{6} \right) + \frac{1}{2} V_n I_n \cos \left( \varphi - \frac{\pi}{6} \right)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$P_{e1} + P_{e2} = \frac{1}{2} V_n I_n \left[ \cos \varphi \cos \frac{\pi}{6} - \cancel{\sin \varphi \sin \frac{\pi}{6}} + \cos \varphi \cos \left( \frac{\pi}{6} \right) - \cancel{\sin \varphi \sin \left( \frac{\pi}{6} \right)} \right]$$

$$P_{e_1} + P_{e_2} = \frac{1}{2} V_n I_n \cdot 2 \cos \varphi \cos \frac{\pi}{6}$$

$$P_{e_1} + P_{e_2} = \frac{\sqrt{3}}{2} V_n I_n \cos \varphi$$

POTENZA ATTIVA TOTALE DELLA LINEA

$$P_{e_2} - P_{e_1} = \frac{1}{2} V_n I_n \cos \left( \varphi - \frac{\pi}{6} \right) - \frac{1}{2} V_n I_n \cos \left( \varphi + \frac{\pi}{6} \right)$$

$$P_{e_2} - P_{e_1} = \frac{1}{2} V_n I_n \left[ \cancel{\cos \varphi \cos \frac{\pi}{6}} - \underbrace{\sin \varphi \sin \left( -\frac{\pi}{6} \right)}_{+\sin \varphi \sin \frac{\pi}{6}} - \cancel{\cos \varphi \cos \frac{\pi}{6}} + \sin \varphi \sin \frac{\pi}{6} \right]$$

$$P_{e_2} - P_{e_1} = \frac{1}{2} V_n I_n 2 \sin \varphi \underbrace{\sin \frac{\pi}{6}}_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} V_n I_n \sin \varphi$$

$$\sqrt{3} [P_{e_2} - P_{e_1}] = \frac{\sqrt{3}}{2} V_n I_n \sin \varphi$$

POTENZA REATTIVA TOTALE DELLA LINEA

$$\overline{P} = \underbrace{(P_{e_1} + P_{e_2})}_P + j \underbrace{\left[ \sqrt{3} (P_{e_2} - P_{e_1}) \right]}_Q$$

e

x

$$q = \arctan\left(\frac{Q}{P_e}\right) = \arctan\left[\frac{\sqrt{3}(P_{e2} - P_{e1})}{P_{e1} + P_{e2}}\right]$$

SPASAMENTO