


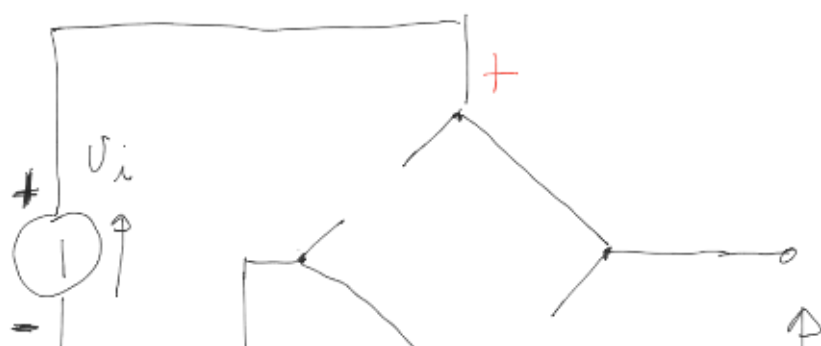
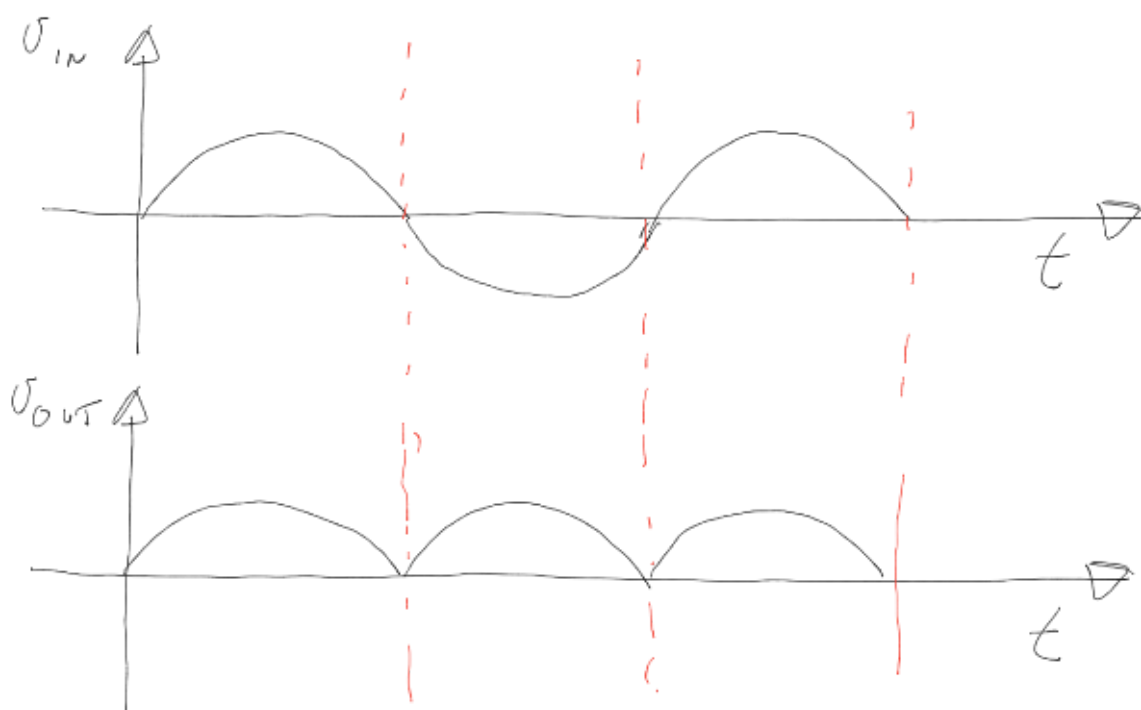
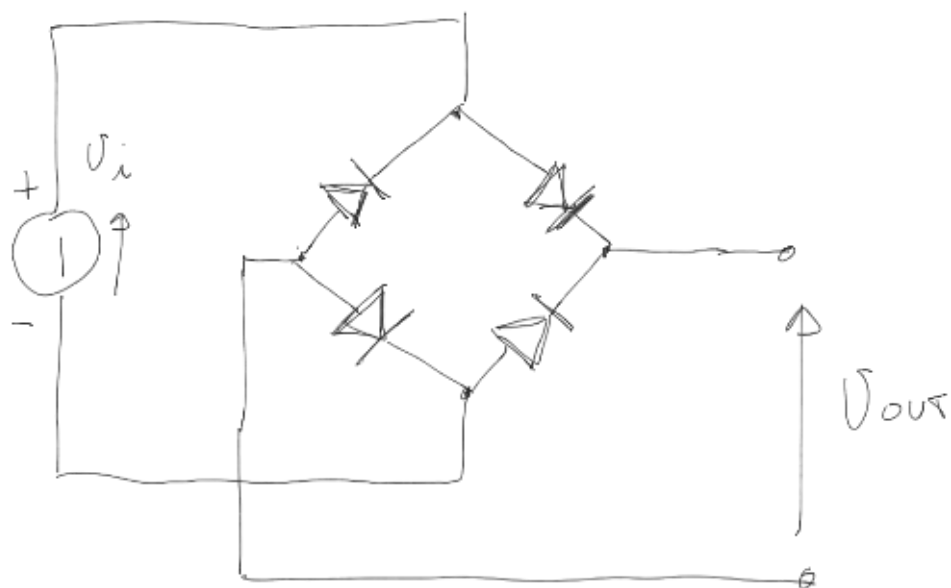
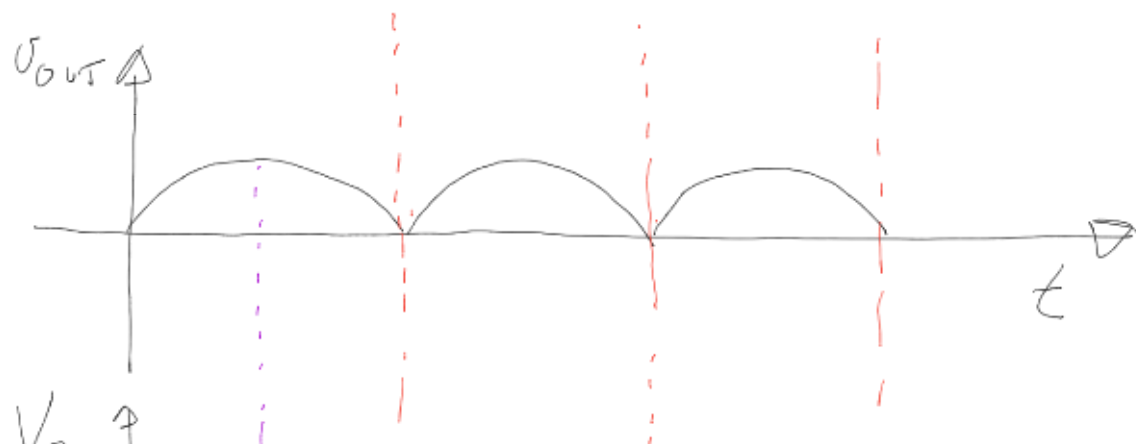
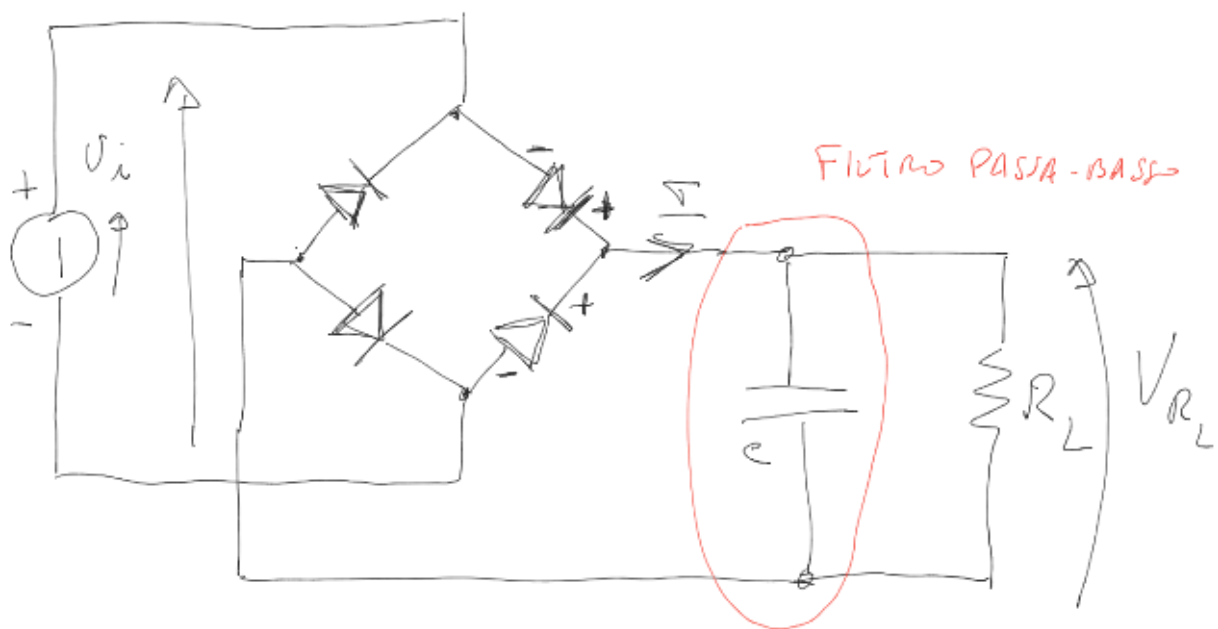


## Lezione 39


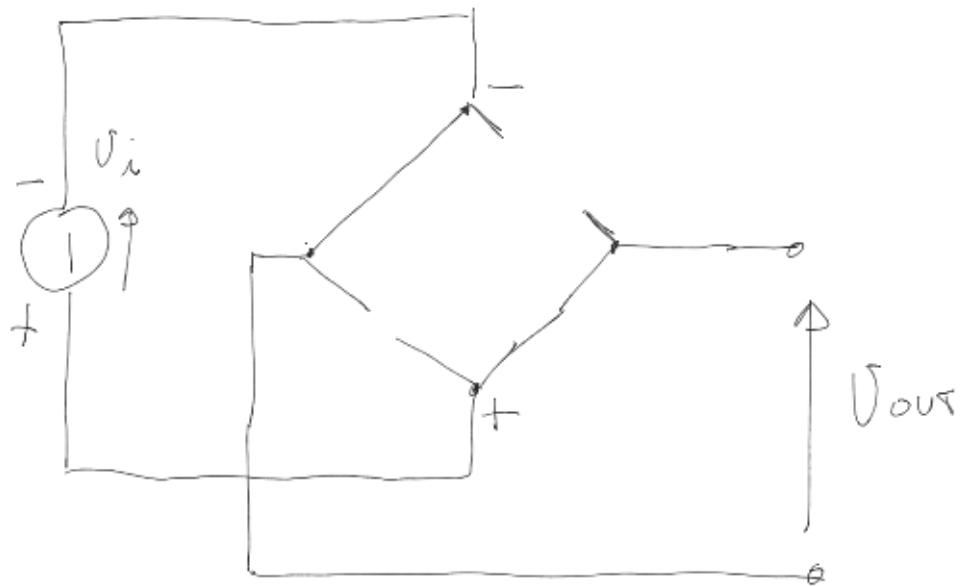
### RAZIONATORE A DOPIA SEZIONDA (POMPE DI GRAETZ)



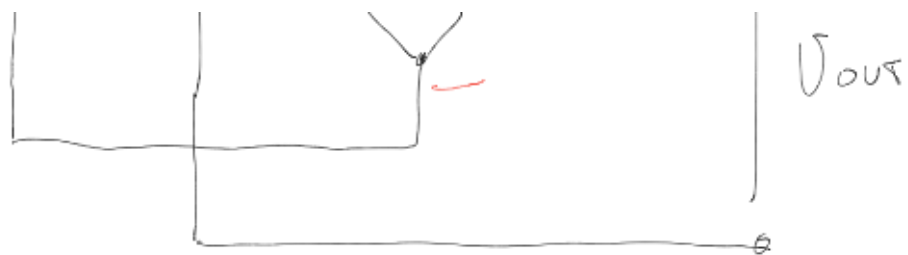

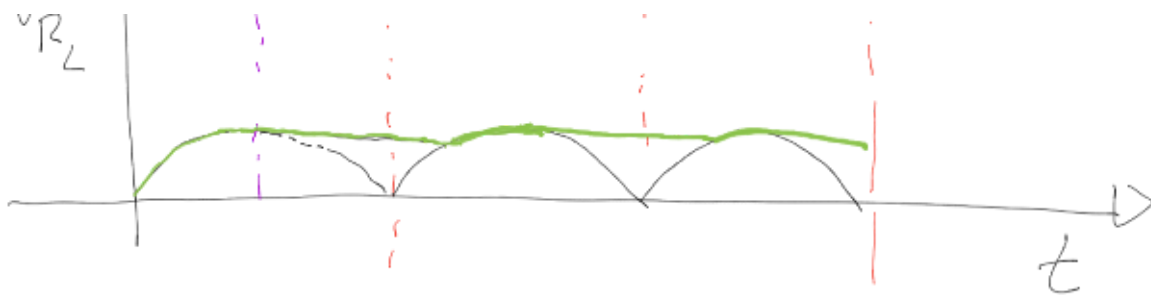

## RAPPRESENTAZIONE ELETTRICA DEI BIT

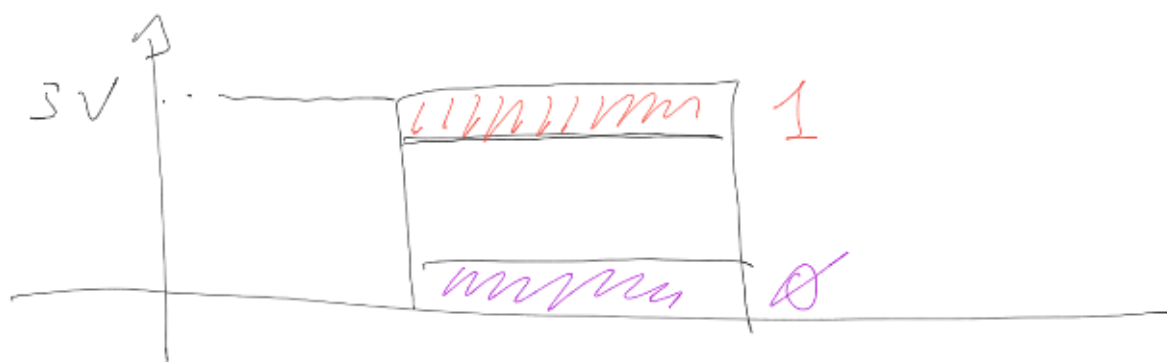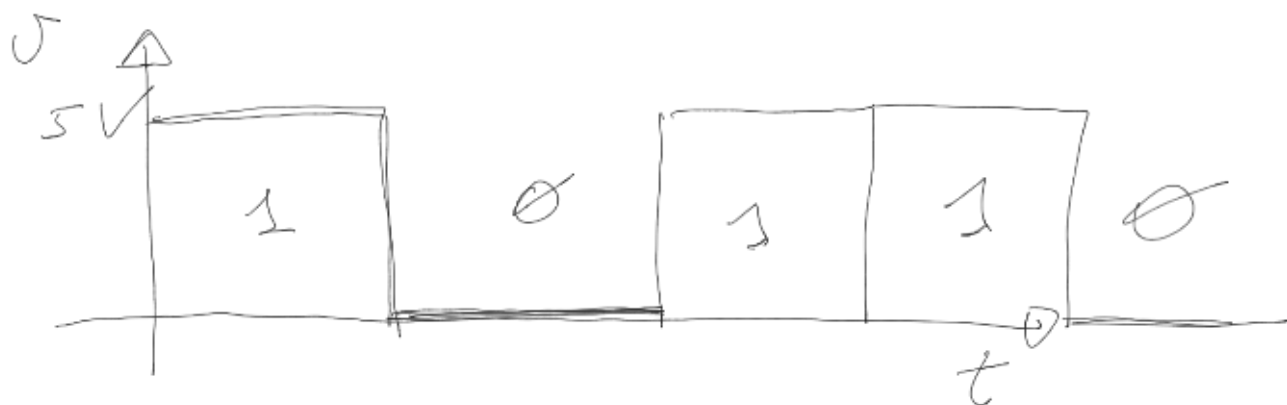

## PORTA LOGICA NOT

IN	OUT
0	1
1	0



# SCHEMA ELETRICO (BST)

